

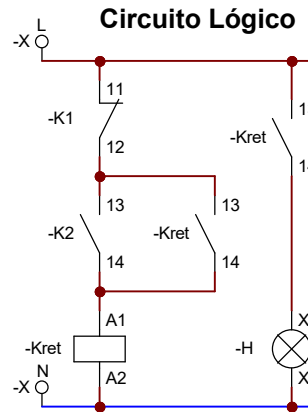


Questão 1 - A

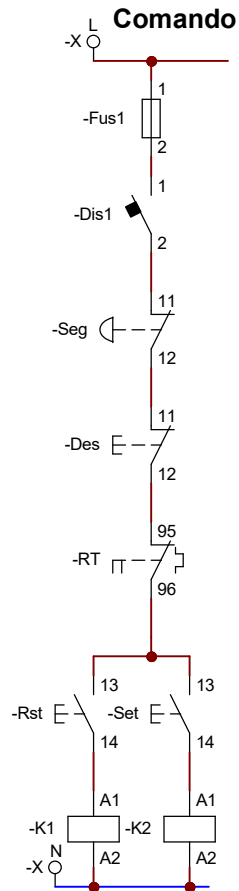

Entrada/Saídas

Set	Reset	Saída
0	0	Mantém
0	1	Liga
1	0	Desliga
1	1	Desliga

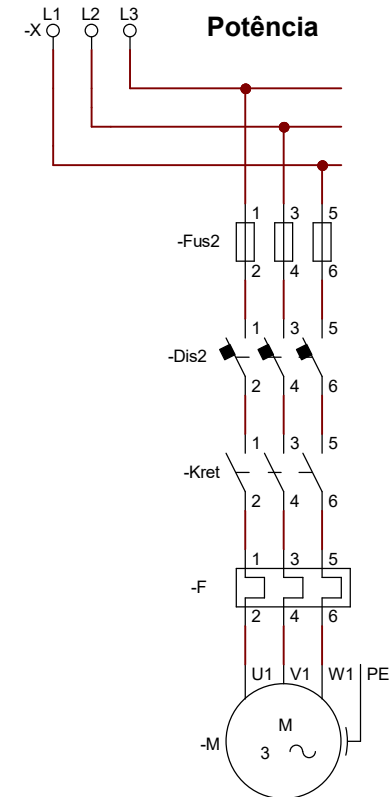

	Data	Nome:	Assinatura:	Cliente:	Título	Data: Oct-2020***	Núm: 1 de 1
Desenvolvido por:	20/10/2020	Erick A. F.		William Caires Silva A.	Trabalho 5 questão 1 - A		
Aprovado por:						Arquivo: Trabalho5_N_1_A.cad	