
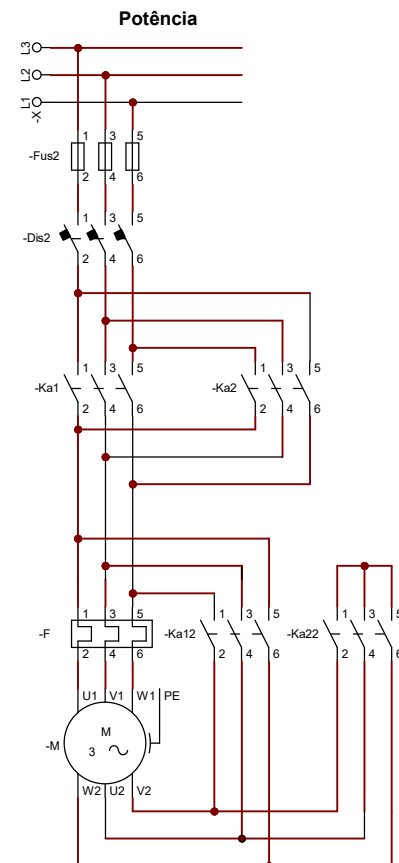


- res - Desliga/Reseta o motor
- A - Energiza o circuito
- B - Acionamento antihorário
- C - Acionamento horário
- D - Acionamento triângulo
- E - Acionamento estrela
- H1- Indicador de energização do circuito lógico
- H2- Indicador de funcionamento no sentido antihorário
- H3- Indicador de funcionamento no sentido horário
- H4- Indicador de funcionamento em triângulo
- H5- Indicador de funcionamento em estrela

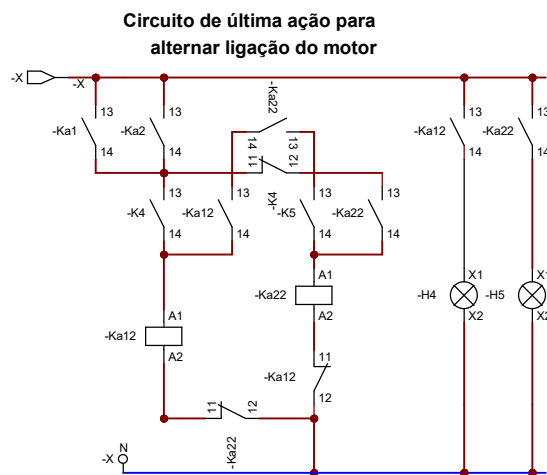

	Data	Nome:	Assinatura:	Cliente:	Título	Data:	-2020*****	Núm:	1 de 1		
Desenvolvido por:	20/10/2020	Erick A. F.				William Caires Silva A.	Trabalho 5 Questão 1 - D	Arquivo:	Trabalho5_N_1_D.cad		
Aprovado por:											